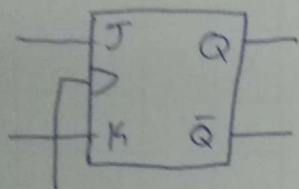


7-3-19

# J-K flip flop synthesis of FSM:-

J-K flip flop:-



$$Q^+ = J\bar{Q} + \bar{K}Q$$

J	K	Q	Q <sup>+</sup>
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Q	Q <sup>+</sup>	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

→ table represents what value J and K should take <sup>from a</sup> given present and next state


J <sub>Q</sub>	Q	Q <sup>+</sup>	
	0	0	0
	0	1	1
	1	0	X
	1	1	X

$$J_Q = Q^+$$




K <sub>Q</sub>	Q	Q <sup>+</sup>	
	0	0	0
	0	1	X
	1	0	1
	1	1	0

$$K_Q = \bar{Q}^+$$

State machine:

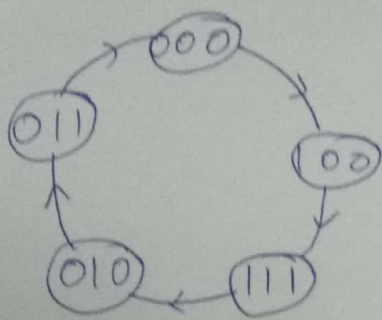

A	B	C	$A^+$	$B^+$	$C^+$	$J_A$	$k_A$	$J_B$	$k_B$	$J_C$	$k_C$
0	0	0	1	0	0	1	X	0	X	0	X
0	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0	1	0	0	1	1	0	X	X	0	1	X
0	1	1	0	0	0	0	X	X	1	X	1
1	0	0	1	1	1	X	0	1	X	1	X
1	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	0	1	0	X	1	X	0	X	1

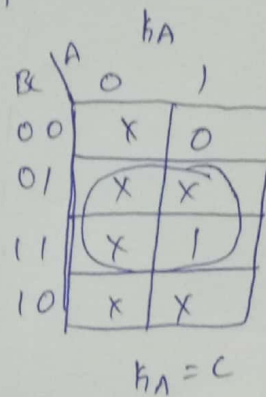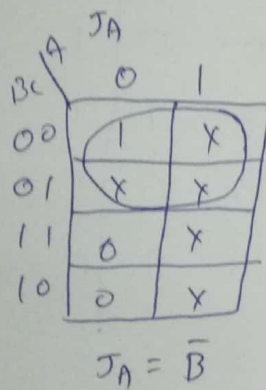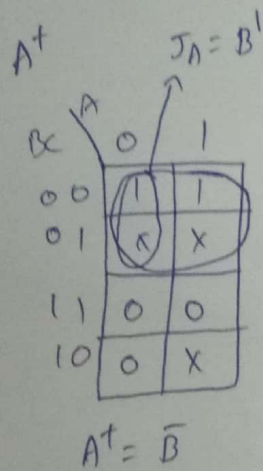


It can be observed that for  $Q=0$   $k$  is don't care and for  $Q=1$   $J$  is Don't care.

So to determine  $J_A \rightarrow$  remove A, look at  $A=0$  sub k map of  $A^+$ ;

Determine  $J_A$

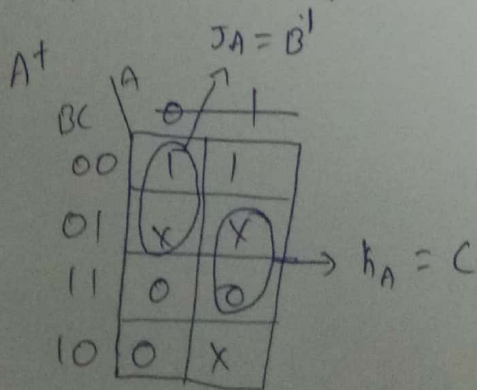$k_A \rightarrow$  remove A, look at  $A=1$  sub k-map of  $A^+$ , read 0's to get  $k_A$





		A	
BC		0	1
		0	1
00		0	1
01		X	X
11		0	1
10		1	X

$B^+$

$\checkmark$   $\bar{A}^-$

		A	
BC		0	1
		0	1
00		0	1
01		X	X
11		X	X
10		X	X

$J_B = A$

		A	
BC		0	1
		0	1
00		X	X
01		X	X
11		1	0
10		0	X

$K_B = \bar{A}C$

		A	
BC		0	1
		0	1
00		0	1
01		X	X
11		0	0
10		1	X

$$K_C = 1$$

$$J_C = B + A$$