



Date: 4/3/19

# Ripple Counter (Asynchronous Counters)

C	B	A	C <sup>+</sup>	B <sup>+</sup>	A <sup>+</sup>
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

[ B changes only when A goes from 1 → 0  
 C " " " B " " 1 → 0 ]

trailing edge

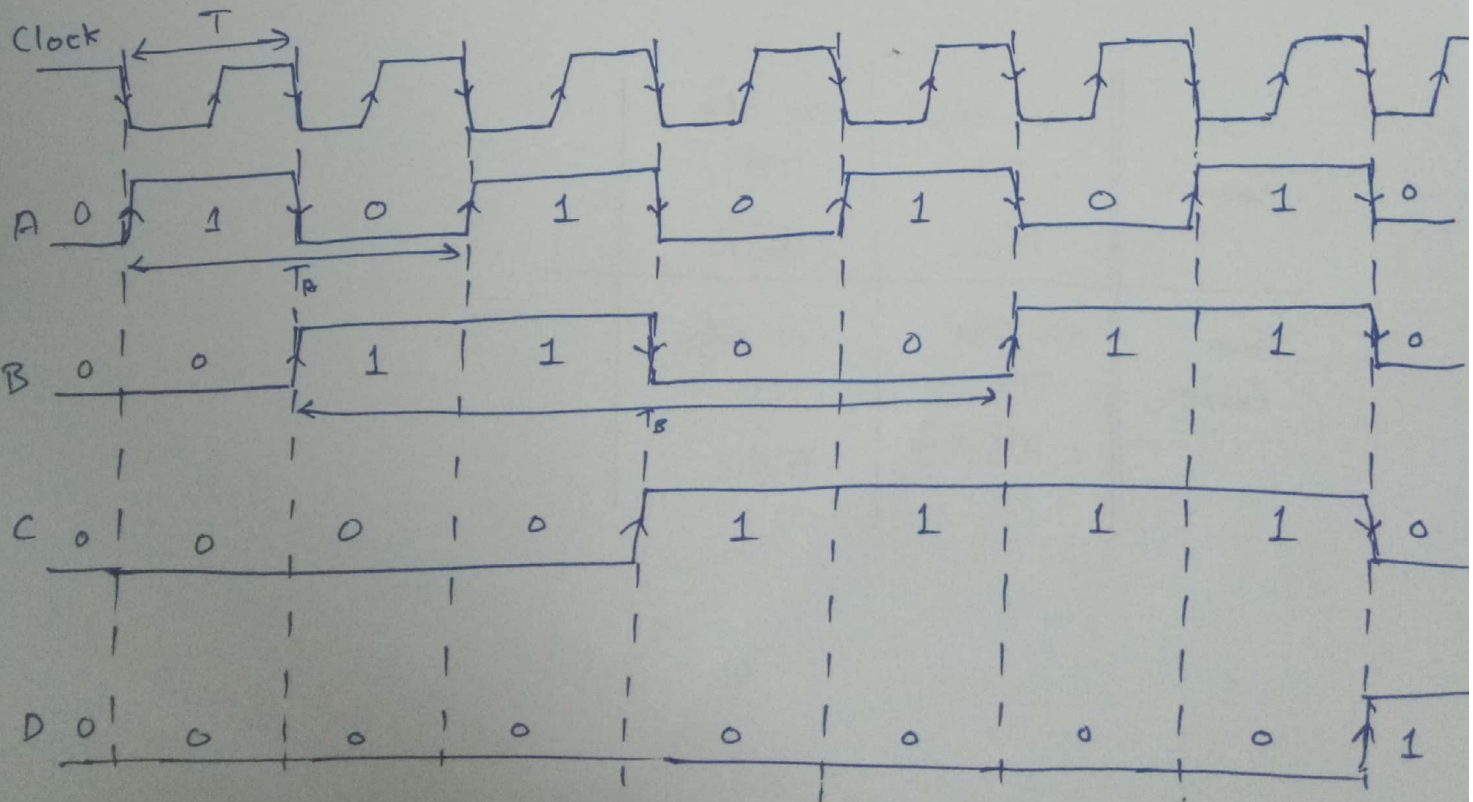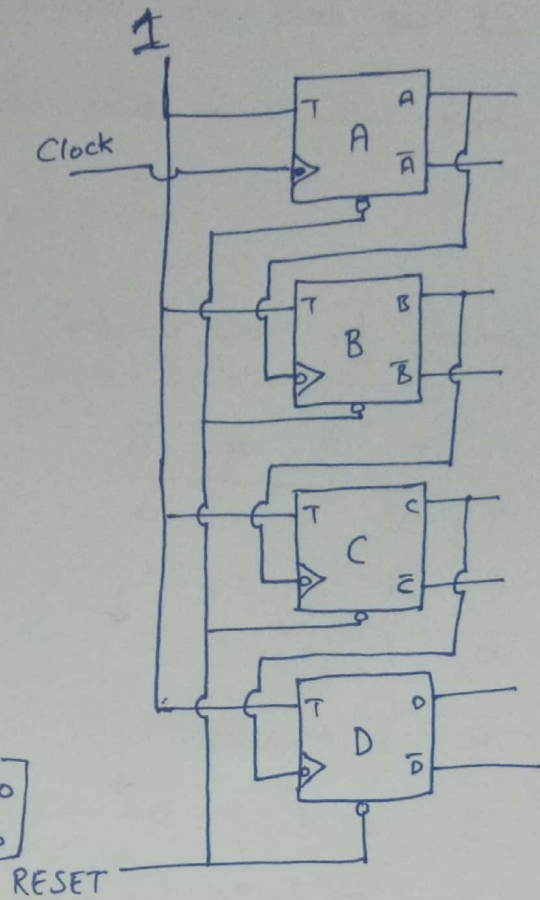

→  $T_A = 2T, T_B = 4T, T_C = 8T, T_D = 16T$

→ If we take into account the delay from clock → output,  
there will be a delay b/w transition of A & transition of B,  
" " " " " " " " B & " " C...

→ Similarly for down counter


	C	B	A	$\bar{A}$
7	1	1	1	0
6	1	1	0	1
5	1	0	1	0
4	1	0	0	1
3	0	1	1	0
2	0	1	0	1
1	0	0	1	0
0	0	0	0	1

→ Use +ve edge TFF and tap A  
(or)

Use -ve edge TFF and tap  $\bar{A}$

Up Counter	-ve edge TFF A/B/C	+ve edge TFF $\bar{A}/\bar{B}/\bar{C}$
Down Counter	+ve edge TFF A/B/C	-ve edge TFF $\bar{A}/\bar{B}/\bar{C}$



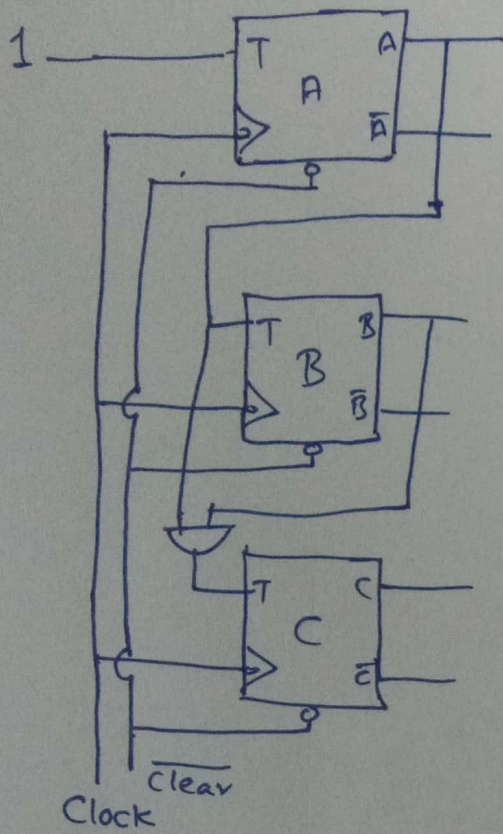

$$T_B = A$$

$$T_C = A \cdot B$$

$$T_D = A \cdot B \cdot C$$

Synchronous Up Counter