

1A/02



DIGITAL SYSTEMS

①

THURSDAY

Multiplexers (MUX)

2 to 1 Mux

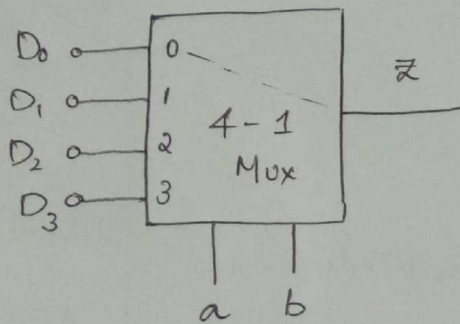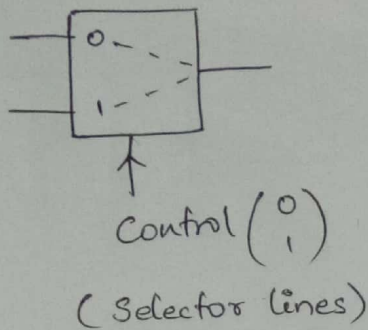


(0 0)	- 0
0 1	- 1
1 0	- 2
1 1	- 3

$$\Rightarrow Z = D_0 \bar{a} \bar{b} + D_1 \bar{a} b + D_2 a \bar{b} + D_3 a b$$


For n -selector lines.

Input lines = 2^n


2^n to 1 \rightarrow mux.

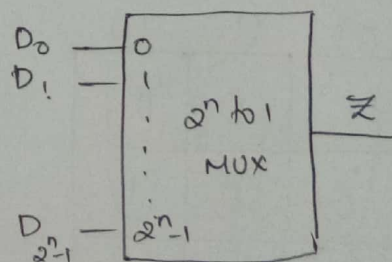

D_0	D_1	D_2	D_3	a	b	Z
0	x	x	x	0	0	0
1	x	x	x	0	1	1
				1	0	2
				1	1	3

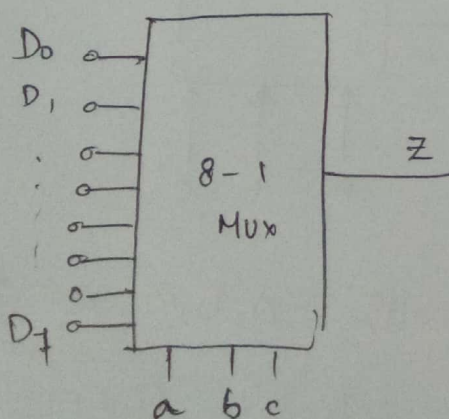


Let $z(a, b) = \bar{a}b + ab$.

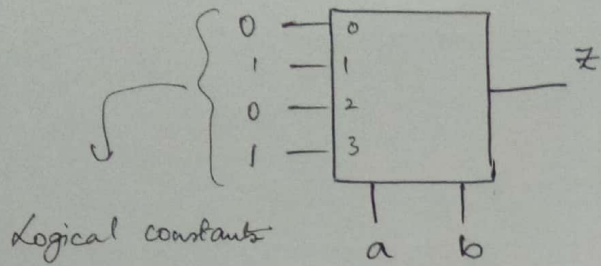

$$z(a, b, c) = \bar{a}\bar{b}c + ab(c + \bar{c})$$



$$= \bar{a}\bar{b}c + abc + ab\bar{c}$$

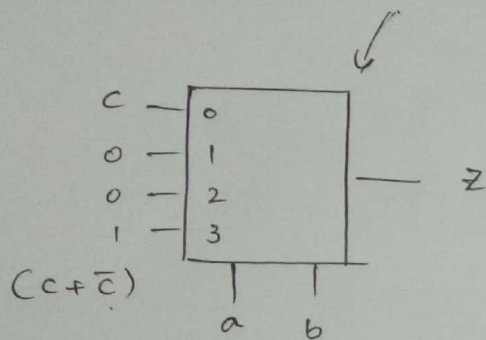

Four variable function

$F(a, b, c, d)$



Write I_n in terms of d .

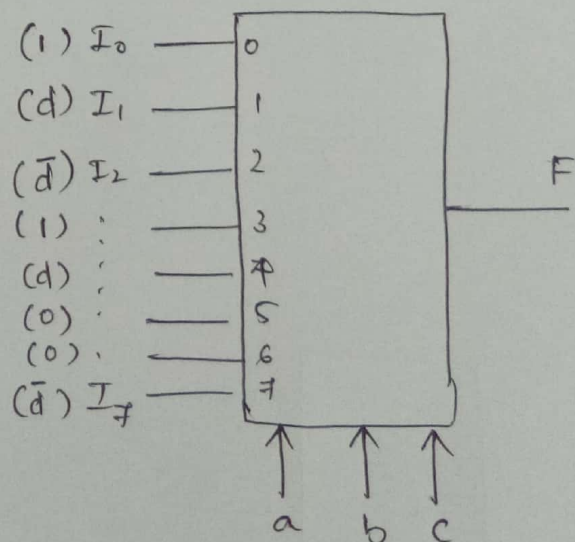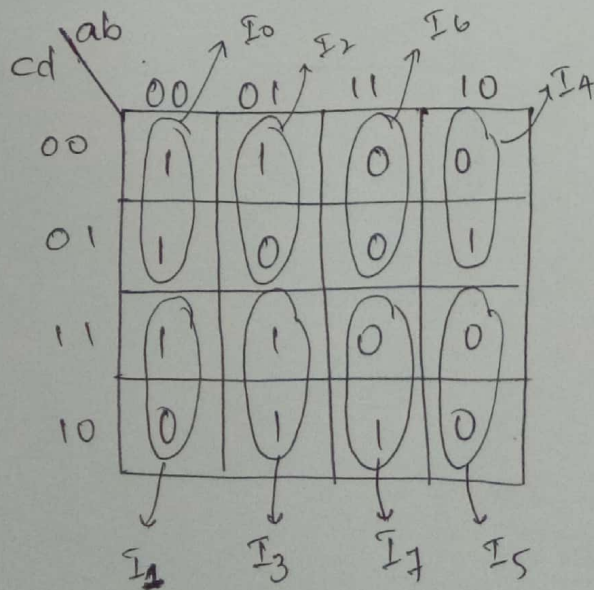



with a, b, c as the selector lines.

14/02


2

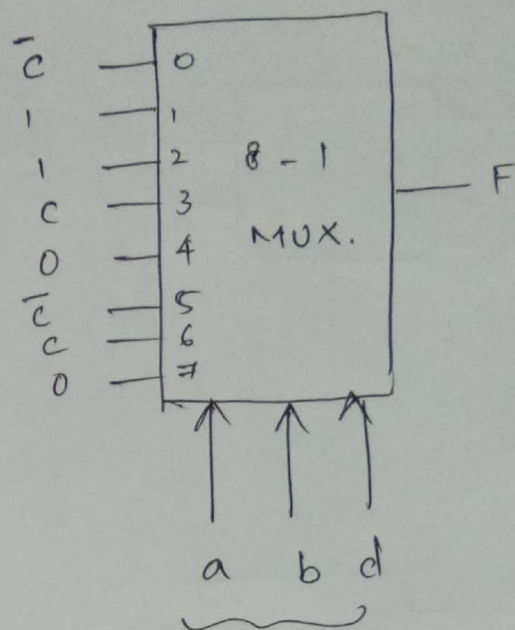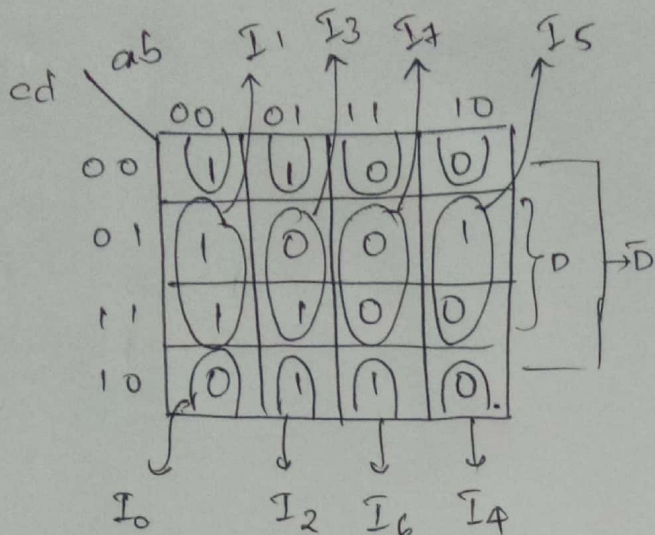

as selector lines.

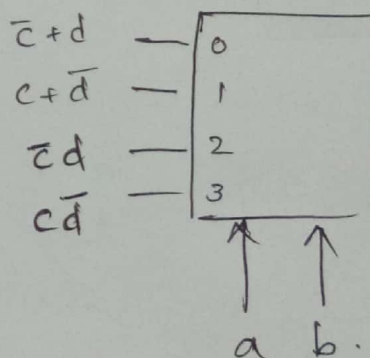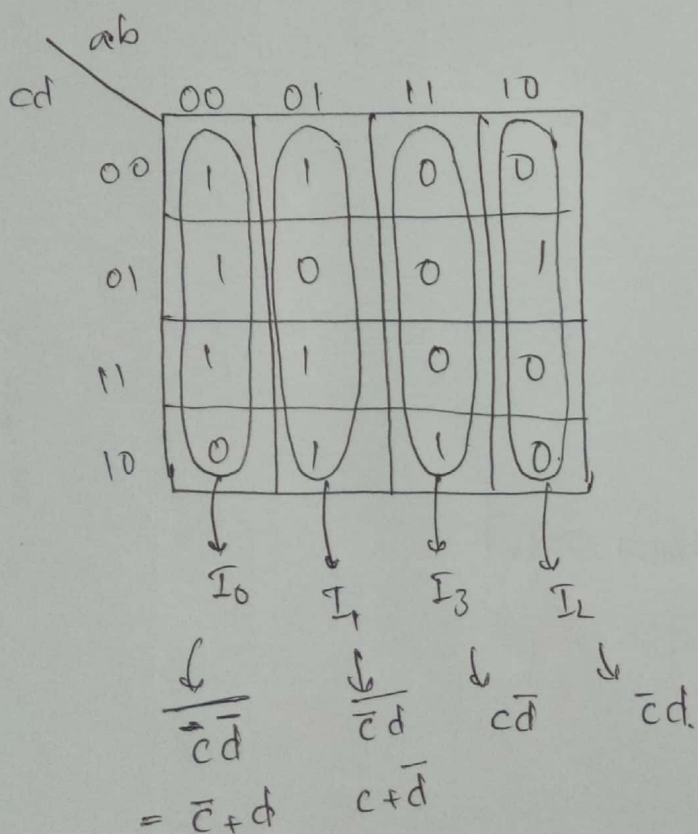


ENCODERS

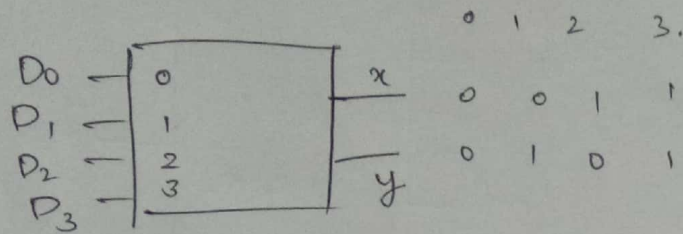

D_0	D_1	D_2	D_3	x	y
1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

11y

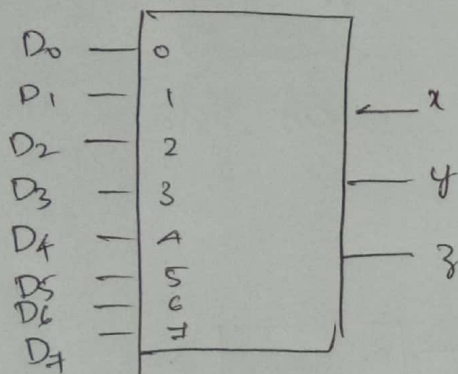

D_0	D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	D_7	x	y	z
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x

One other output - V
 \downarrow
 Validity

If $V = 0 \rightarrow$ Invalid input
 $V = 1 \rightarrow$ Valid input.

\downarrow
 $V = 0.$