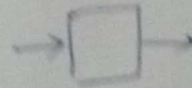


15/3




010  
1001



Input

Melay H/c

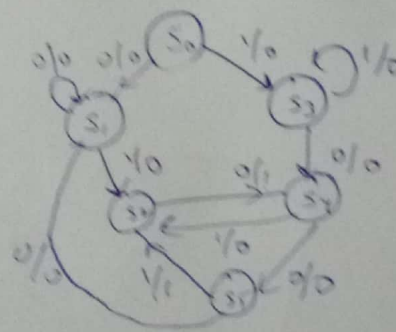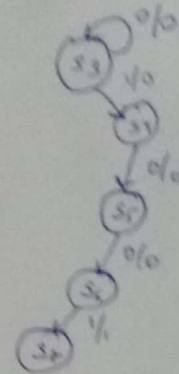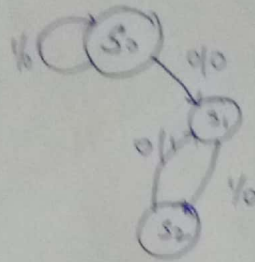0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0  
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1



Input	P.S	N.S		Output	
		X=0	X=1	X=0	X=1
	A	B	C	0	0
next	B	D	E	0	0
0	C	F	G	0	0
1	D	H	I	0	0
00	E	J	K	0	0
01	F	L	M	0	0
10	G	N	P	0	0
11	H	A	A	0	0
000	I	A	A	0	0
001	J	A	A	0	0
010	K	A	A	0	0
011	L	A	A	0	0
100	M	A	A	0	0
101	N	A	A	0	0
110	P	A	A	0	0
111					

H, I, K, M, N, P  
↳ same states  
J, L

After Simplification

P.S	N.S		output	
	x=0	x=1	x=0	x=1
			0	0
A	B	C	0	0
B	D	E	0	0
C	E	D	0	0
D	H	H	0	0
E	J	H	0	0
H	A	A	0	1
J	A	A	0	1

